

Circuitos Electronicos II (66.10)

Trabajo

Informe de Laboratorio

FECHA: 8 de mayo de 2015

INTEGRANTES:

Gomez, Cristian - #89968

<crisgvenezia@gmail.com>

Pollitzer, Ivan Gustavo - #22922

<igpollitzer@gmail.com>

Carballeda, Ignacio - #91646

<carballeda.ignacio@gmail.com>

Docentes:

Alberto Bertuccio Federico DAngiolo

Índice

1. Desarrollo

La arquitectura de los amplificadores esta compuesta generalmente de tres etapas principales, una primer etapa donde entra la señal, se realimenta negativamente la señal de salida y ademas cuenta con un factor de ganancia pequeño; la segunda etapa es de amplificación de tensión y por último la etapa de salida que corresponde a un buffer de corriente.

A partir de la lectura del libro de Douglas-Self sobre el diceño del amplificador clase G pudimos identificar las partes principales que componen el circuito. Como se observa en el siguiente diagrama en bloques.

Proponemos diseñar un circuito que cumpla con las partes principales que se pudieron identificar como así también las especificaciones que decidimos y esperamos llegar a un circuito semejante al que sepuede ver a continuación aunque desde un desarrollo propio.